
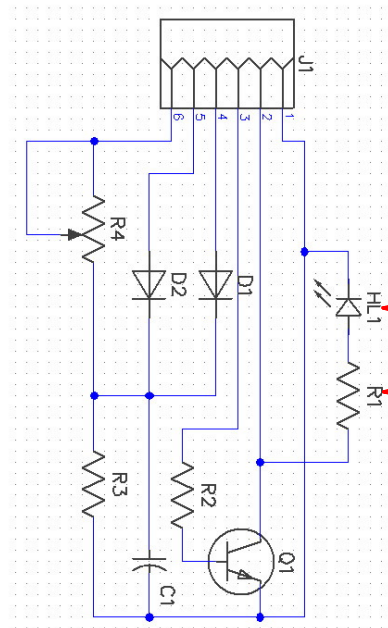


Так все должно быть подключено

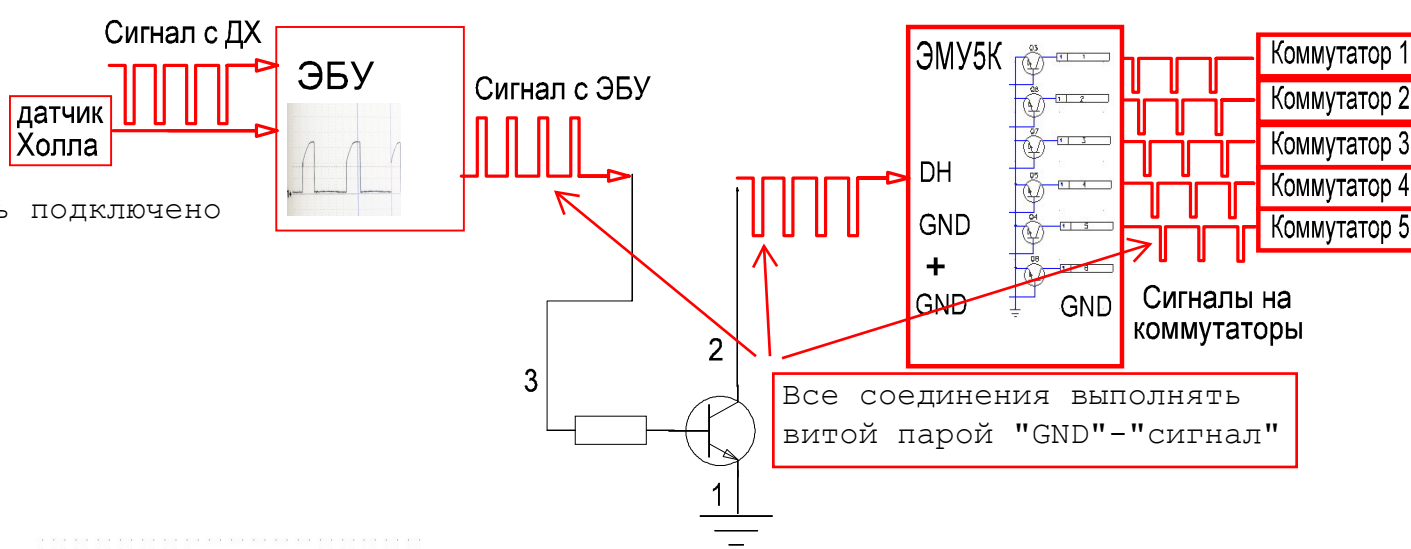

Это транзистор
твиттера

Для улучшения согласования
между коллектором и +12В
включить резистор 5-10кОм

убрать из схемы
обязательно

GND

GND